

Lecture 06

Lecture contents:

1-DAC

- AD7523
- Coding
- DAC0830/ DAC0832

2-ADC

- Digital ramp ADC
- SAR ADC
- Flash ADC
- General algorithm and interfacing
- ADC0808/ ADC 0809

“Slide_set_2 14:42”

مبدياً المحاضرة طويلة معلى بس الدنيا لذيفة ومش هتحتاج تفتح السلايدز معاها عشان اغلبها موجود هنا


احنا طول الترم كنا بنتكلم عن ال interconnections اللي بتبقى جوة ال computer system و كنا بدأنا نتكلم عن ال interfacing اللي بيبقى بين ال analog world وال computer وبدأنا نتكلم عن ال DAC وقلنا ان فيه weighted sum وفيه R-2R ladder وقلنا برضه ان ال R-2R احسن وهو اللي الناس بتستخدمه

المحاضرة دي بقى هندخل اكثر في ال DAC ومنه هنروح لل ADC، فهندأ ب DAC اسمه AD7523 :
دع بيكمل conversion ل 8 bits وفيه 16 input/output pins :

• **AD 7523 8-bit Multiplying DAC**

- 16 pin DIP, multiplying DAC, containing R-2R ladder for D-A conversion along with single pole double thrown NMOS switches to connect the digital inputs to the ladder.


ودة شكل ال block بتاعه:

 

V^+ دي هي ال supply voltage وال range بتاعه بيبقى من +5 ل +15 فولت


بس V^{ref} دي اللي بنحدد بيها ال maximum voltage اللي عايزين نطلعه من ال DAC بعد ال conversion وبالتالي بنحدد بيها ال step size كمان .. ودي ال range بتاعها من -10 ل 10 فولت $B^1 : B^8$ دول هم ال input data وخلي بالك ان ال MSB هنا هي B^1 وال LSB هي B^8

 كل اللي فات دة حلو مافيهوش مشكلة بس فيه حاجة غريبة هتبدأ تحصل هنا:
ال IC دي بتخرج differential output واحنا متعودين في العادي اننا بناخد ال output as a single ended .. وكمان ال output اللي خارج دة current واحنا عايزينه بيبقى voltage .. ممكن نحط resistance وممكن نعمل حاجة احسن باننا نحط opamp وبالمرة هيشيل ال differential o/p وكمان




ممكن نقدر نتحكم به في ال gain :

 
بس كدة ال opamp بقى comparator فمحتاجين نقل ال loop ب negative feedback .. عشان كدة فيه pin في ال DAC اسمها R_{FB} .. دي متوصلة internally بحيث اننا لما نوصلها ب V_{out} تعمل : negative feedback



 بس بما ان دة opamp فاحنا نقدر نتحكم في ال gain عن طريق ال feedback resistance .. واحنا مانقدرش نلعب في R_{FB} عشان دي حاجة جوة ال IC، فمممكن نزود احنا potentiometer كمان من عندنا قبل مانوصل ال R_{FB} وبكدة هنقدر نتحكم في ال gain فعلاً :



كدة تمام وصلنا ال DAC فهناخد V_{out} بقى ونوصلها على motor مثلا او أياً كان ال application ... بس افرض حصل حاجة في ال transient state خلت فيه spike تطلع على ال negative port .. ساعتها ال opamp هيطلع V_o كبيرة اوي وممكن الموتور يتحرق .. فمحتاجين نحط حاجة تحمي ال circuit لو حصل negative transient، فهنحط zener بحيث ان في ال steady state ما عندناش مشكلة فال zener هيبقى off والدنيا تمشي عادي جدا
بس لو حصل spike ساعتها ال zener هي breakdown وهي توصل بال ground وال opamp مش هيشغل لأن $V^+ = V^{minus} = \text{zero}$ وبكدة هنبقى عملنا protection against negative transient :

 


ماتشغلش بالك بال ground اللي طلع تحت دة عشان الدكتور ماتكلمش عنه وازاي نفصل بينه وبين V_{out2} .. بس يعني لو طلعت فوق شوية هتلاقي مكتوب ان ال DAC دة فيه NMOS switches فممكن يكون فيه internal switch هو اللي بيختار ground ولا V_{out2} .. المهم مالناش دعوة يعني

دلوقتني بقى عايزين نحل ال example دة :

- Interface DAC AD7523 with an 8086 CPU running at 8MHz and write an assembly language program to generate a sawtooth waveform of period 1ms with V_{max} 5V

لو جينا نفكر في ال algorithm اللي هنستخدمه في الكود هتلاقي اننا عايزين نعمل counter يبدأ من 0 ويفضل يعد لحد ما يوصل لقيمة معينة اللي هي 5v وبعد كدة ال counter يرجع تاني ل 0 ويبدأ يعد من الأول وهكذا .. سهلة اشطة

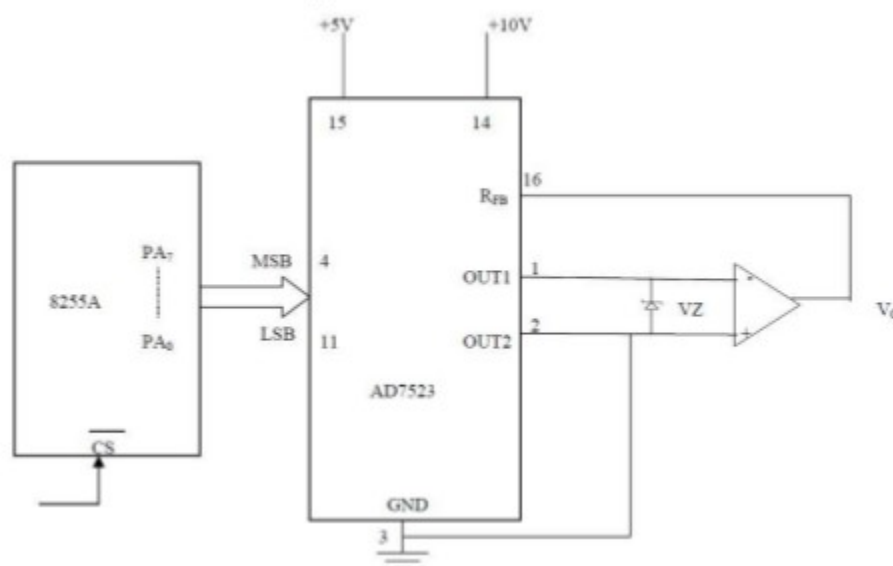بس الحقيقة المشكلة مش في الكود .. المشكلة ان 8086 مافيهوش output latches output ناخذ منها ال output
اللي خارج منه، فمحتاجين نحط external latches بين ال 8086 وال DAC .. اللي هي هتبقى IC اسمها
8255A ومنها هنروح لل DAC بقى:



نيجي للكود بقى:
اول حاجة هنعمل ال configurations بتاعت ال processor .. ودي هتبقى given في الامتحان :

```

ASSUME CS:CODE
CODE SEGMENT
START:  MOV AL,80h      ;make all ports output
        OUT CW,AL

```

نبدأ بقى في الكود .. اول حاجة عايزين نبدأ ال counter من 0 .. وهندي ال statement دي label اسمه
AGAIN عشان هنفضل نعملها على طول (infinite loop)
بعد كدة هند out القيمة بتاعت AL على port A اللي في 8255 وهنديله label اسمه back عشان هنفضل
نرجعلها كتير بعد كدة
بعد كدة ن increment ونقارن القيمة الجديدة دي بالقيمة اللي احنا عايزين نوصل لها (اللي هي هنا هتبقى 0F2
) .. لو وصلنا للقيمة دي فعلاً يبقى هنروح على AGAIN ونبدأ من ال 0 تاني .. ولو لسة ماوصلناش يبقى
هنروح على BACK ون out القيمة دي ونعمل increment ونقارن تاني وهكذا :

```

AGAIN:    MOV AL,00h      ;start voltage for ramp
BACK:     OUT PA, AL
          INC AL
          CMP AL, 0F2h
          JB BACK
          JMP AGAIN
CODE ENDS
END       START


```

ال example اللي فات دة لازم هيبجي في الامتحان .. بس هيبقى فيه لعب طبعاً، الدكتور قال ان اللعب هيبقى في ال coding مش في ال interfacing .. يعني مثلاً ممكن يقول اعمل sawtooth بس ب slope اكبر .. ساعتها بدل ما هند increment ب 1 هنزود اكثر فهند increment ب 2 مثلاً او 3 وممكن يبقى عايز ال ramp تطلع براحتها فساعتها هنحط delay ... وممكن يقول عايز حاجة تانية زي sin wave مثلاً وساعتها هيبقى فيه lookup table بناخد منه القيم اللي هنطلعها

طيب ال 0F2 دي بقى جت منين؟؟ .. المفروض في السؤال هيدينا كل instruction بتاخذ كام clk cycle .. واحنا معانا ال frequency فهنعرف نجيب ال t_{clk} .. هنضرب ال t_{clk} في ال total number of cycles وهنبقى عرفنا ال loop دي بتننفيذ في اد ايه بالظبط .. احنا عايزين ال sawtooth تتعمل في 1 msec فهنقسم ال 1 msec دي على اللي هيطلع من نتيجة الضرب اللي فانت ونحول اللي هيطلع دة ل hex

في سلايد 20 بيقول ان دلوقتي فيه DAC's فيها internal latches فممكن نوصلها مع ال microprocessors على طول حتى لو كان حاجة زي 8086 :

Typical Application

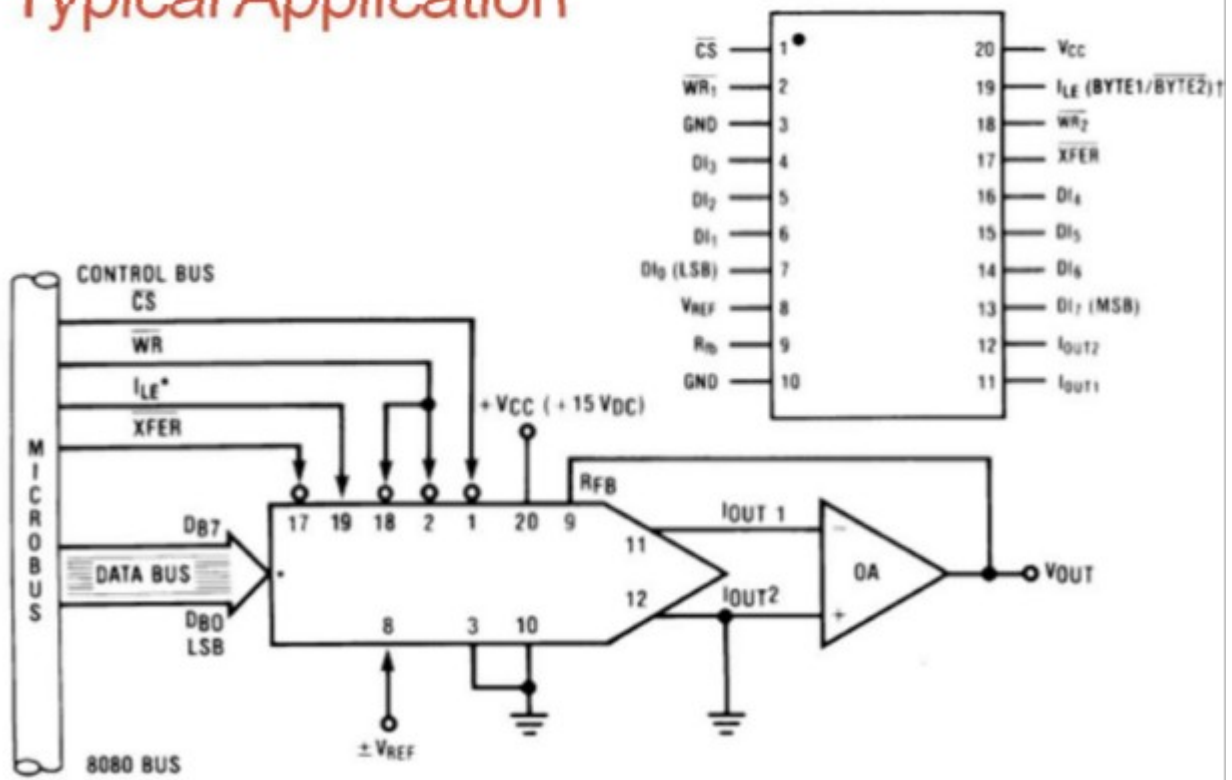

كدة خلصنا ال DAC .. ندخل في ال ADC :

ال ADC هندرس منه 3 انواع : Digital ramp – successive approximation – flash ADC
أسرع هو ال flash ADC زي ما هنشوف بعد شوية وأبطأهم هو ال digital ramp وأنسبهم في الاستخدام هو ال SAR

فكرة ال ADC عامة أياً كان نوعه هي انه بيستخدم DAC و comparator و counter عشان يطلع ال exact value .. بس مش ال most approximate value
ولازم يكون فيه start of conversion & end of conversion pulses عشان زي ما هو واضح ال ADC بيحتاج وقت عشان يعرف يعمل conversion صح، على عكس ال DAC


Digital ramp:

لو انت فاهم بيشتغل ازاى اعمل skip للكلام اللي جي دة

دلوقتي احنا عملنا sampling وطلعنا volt قيمته V_s وخلص نقدر نبدأ ال conversion .. فال start pulse بتت activate وهي اصلاً متوصلة مع ال reset بتاع ال counter .. فأول ما تبقى ب 1 ال counter هيتعمل له reset فهبيدأ من الصفر

هيخرج ال output بتاعه على DAC وال DAC هيحول ال output ل analog value .. بعد كدة ال value دي هتدخل على comparator يقارنها بال V_s .. لو كان ال V_s اكبر يبقى هيخرج V_{cc} .. فعابزين ندخل ال output بتاع ال comparator دة على ال clock بتاعت ال counter عشان نقوله ان احنا لسة ماوصلناش للقيمة بتاعتنا فيزود 1 ... بس فيه حاجة، ال ADC دة synchronous اصلا فالمفروض ان فيه clock بتاعت السيستم داخلة عليه .. فالمفروض ان ال counter عشان يشتغل صح زي ما احنا عابزين يبقى لازم ال system clock دي تكون positive edge وكم ان ال output بتاع ال comparator يبقى 1 .. عشان كدة بندخلهم الاول على and gate والمهم هنفضل نعمل كدة لحد لما في الاخر ال DAC يطلع قيمة اكبر من V_s وال comparator يطلع 0 فال and gate تطلع 0 فقيمة ال counter ماتتغيرش وساعتها يبقى ال conversion خلص وفيه signal تالته داخلة على and gate اللي هي ال start pulse بس complemented ودي محطوة كزيادة تأكيد ان ال counter دايماً بيبدأ من 0

Digital-Ramp ADC

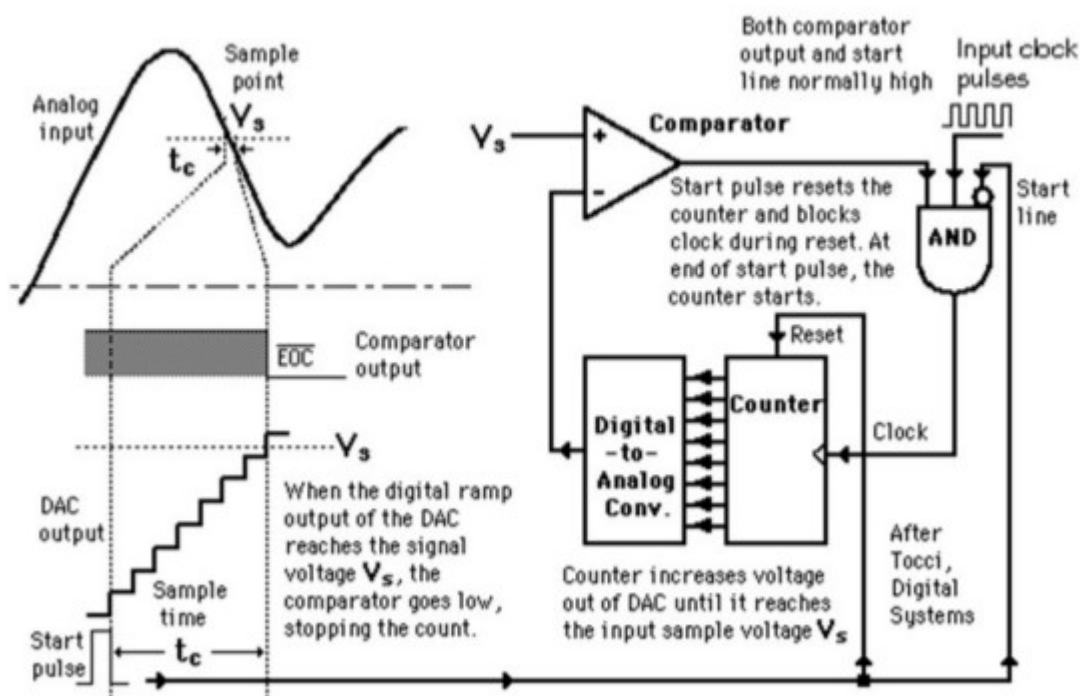


واضح طبعا ان البتاع اللي فات دة بطئ جدا ودايماً بيبدأ من الصفر ويفضل يزود في نفسه لحد ما يوصل للقيمة اللي عابزينها .. فليه مايبقاش فيه algorithm اسرع مايخلناش نفضل نعد كدة وخلص؟؟

SAR ADC:

فكرته انه دايماً بيبدأ من الصفر وفيه comparator برضه وفيه counter بس ال counter دة جوة control logic فمش بيعد وخلص زي ال digital ramp .. طب بيعمل ايه؟؟ بينط على نص ال value على طول (بيخلي ال MSB ب 1) وبعد كدة يدخلها على DAC عشان يحولها لأنالوج ويقارنها .. لو ال V_s اكبر من القيمة اللي طلعت من ال DAC يبقى المفروض ال digital value دي

تكون اكبر فهيكنسل كل القيم اللي اصغر منها وبرضه هيروح يشوف نص ال value الجديدة (يعني هيخلي ال MSB ب 1) ولسة ال MSB ب 1st .. وبعد كدة ويقارنها وهكذا ولو كانت اصغر يبقى كان هيكنسل كل القيم اللي اكبر منها وبرضه يشوف نص ال value الجديدة (اللي هي MSB ب 1 بس ال MSB بقت ب 0)

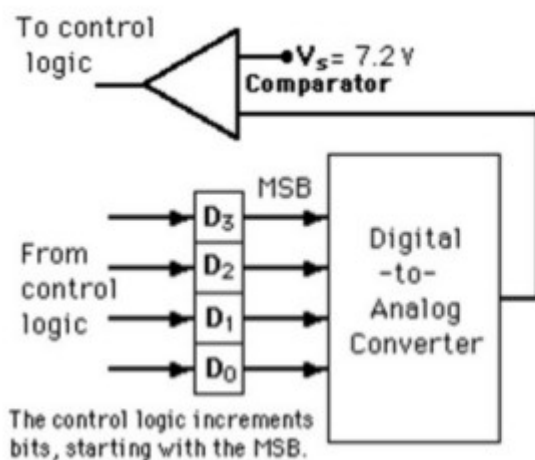لو مش فاهم تعالى نشوف مثال احسن :
لو عندنا four-bit SAR ADC وكانت ال step بتاعته ب 1 فولت وال V_s ب 7.2v :



كل القيم الممكنة :

دايم بتبدأ من هنا ←

0000
0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111

دک کل القيم الممكنة :

دايا بنيد أمت هنا ← 0000 ≤ 0 Volt

0001
0010
0011
0100
0101
0110
0111

خلينا ال MSB ب 1 فوصلنا هنا ← 1000 ≤ 8 Volt "أطيرت 7.2"

يعني القيمة التي بنودر عليها
لنبتقي فوجد من تحت
فهلكتل كل التي تحت
ونخلي ال MSB ب 0
وال MSB 2nd ب 1

~~0001
0010
0100
0101
0110
0111
1000
1001
1010
1011
1100
1101
1110
1111~~

دك كل القيم الممكنة :

دايمًا يبدأ أمت هنا $\leftarrow 0000 \Leftarrow 0 \text{ Volt}$

0001

0010

0011

صفرنا ال MSB ال 1st وذلينا ال MSB ال 2nd ب 1 فوصلنا هنا $\leftarrow 0100 \Leftarrow 4 \text{ Volt}$ "أصغرمت 7.2"

0101

0110

0111

خلينا ال MSB ب 1 فوصلنا هنا $\leftarrow 1000 \Leftarrow 8 \text{ Volt}$ "أطبرمت 7.2"

يعني القبحة الي بندور عليها

لقتبقى فوجه من تحت --

فونكمنسل كل الي تحت

ونخلي ال MSB ب 0

وال MSB ال 2nd ب 1

0001

1010

1011


1100

1101

1110


1111

دك كل القيم الممكنة :

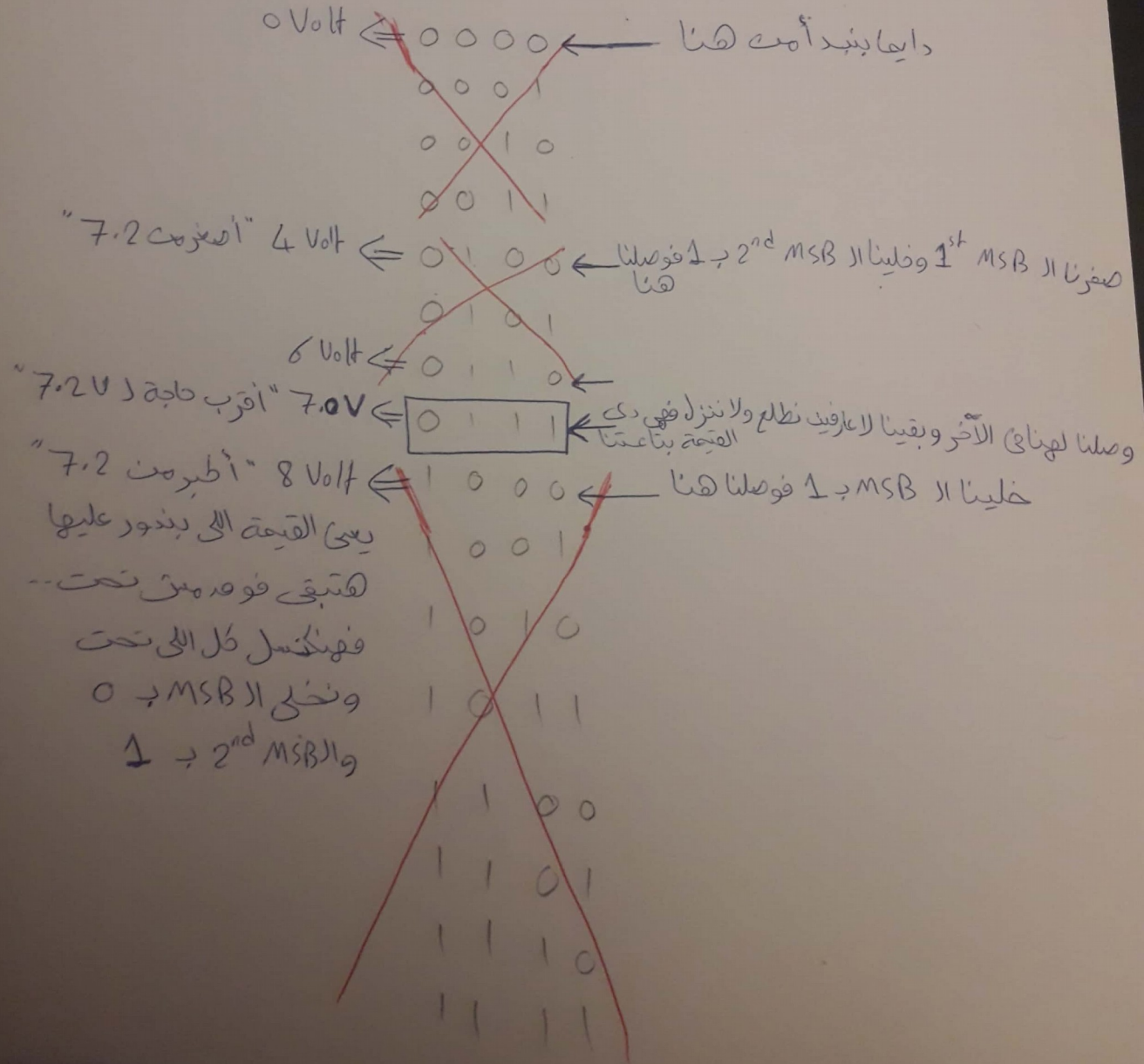


في الآخر القيمة بتاعتنا بقت 0111 ... بص بقي كدة احنا عملنا comparing كام مرة .. عملنا 5 مرات في حين ان في ال digital ramp كنا هنعمل ال compare دة 8 مرات .. وطبعًا كل ما عدد ال bits يزيد كل ما يبقى الفرق اكبر

عايزين بقي نرسم ال outputs اللي خرجت من ال DAC من اول ما بدأنا conversion لحد ما خلصنا : في الأول بدأنا بـ 0 وبعد كدة طلعلنا لـ 8 (بعد كدة المفروض بيحصل reset فنرجع للـ 0 ثاني بعد كدة نروح للـ 4 زي ما موجود في الرسمة اللي جاية .. بس الدكتور قال انه مفترض ان احنا فاهمين ان دة اللي بيحصل فاحنا مش هنعمل كدة في الامتحان وهنروح على الـ 4 على طول من غير مانرجع للـ 0) .. بعد كدة روحنا على 4 بعد كدة 6 وبعد كدة 7 :

 


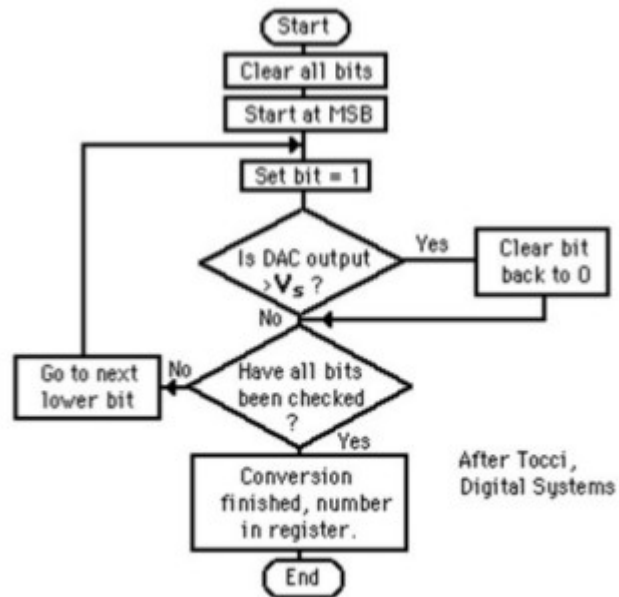ودة flow chart ملخص كل الكلام اللي فوق دة:



ودة ال block diagram بتاع ال SAR :

Successive Approximation ADC

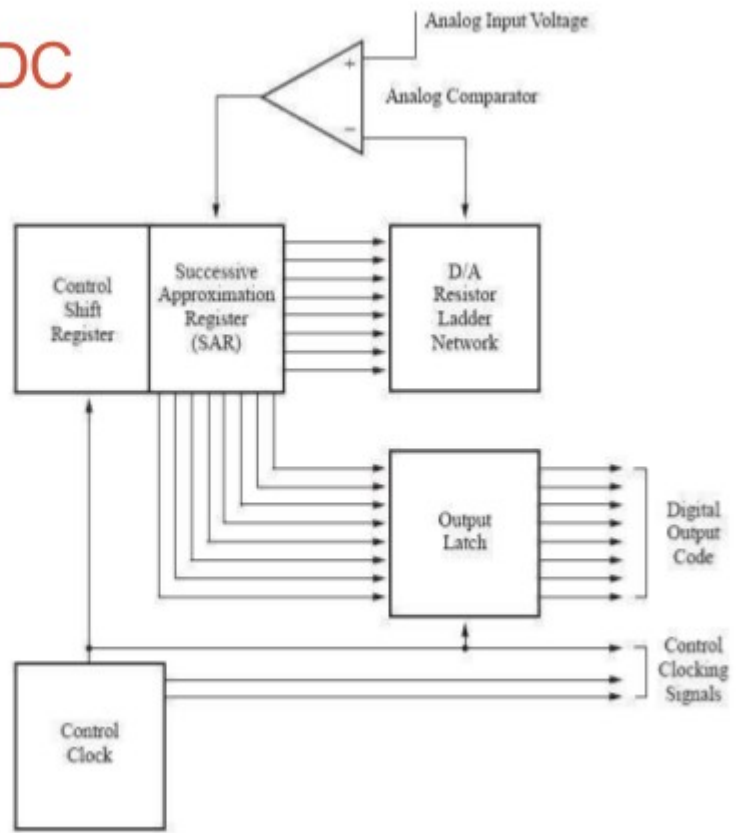


Flash ADC:

دە زى ماقلىنا فوق ھو اسرە واحد في ال 3 لأن مافيهوش كذا stage .. ھو بس comparator و encoder و خلاص شكرا

وعدد ال comparators فيھ بىكون عدد ال 1 - Steps
.. يعني لو three bit ADC ببقى فيھ seven comparators

Flash ADC

 - It is the fastest type of ADC available, but requires a comparator for each value of output
 - (63 for 6-bit, 255 for 8-bit, etc.)
- Such ADCs are available in IC form up to 8-bit and 10-bit flash ADCs (1023 comparators) are planned
- The encoder logic executes a truth table to convert the ladder of inputs to the binary number output



Illustrated is a 3-bit flash ADC with resolution 1 volt

فوق خالص هتلاقى فيه V_{ref} اللي هو حاططها هنا ب 10 فولت وال input بيدخل من تحت خالص ومتوصل بال negative port بتاعت كل comparator
فكرة البتاع دة معتمدة على ال voltage divider بحيث ان ال comparator اللي فوق خالص بيقارن بأكبر value تعالى ناخذ مثال :
لو دخلنا $input = 4.5\text{ v}$.. طبعا ال input دة هيدخل على كل ال comparators في نفس الوقت .. هيقارن قيمته بأول comparator .. اللي هو داخل عليه :

$$\text{Voltage} = (10\text{ volt}) * \frac{1\text{ K}\Omega}{(3+1+1+1+1+1+1)\text{ K}\Omega}$$

قيمة ال voltage دة هتطلع ب 1 volt (اصغر من 4.5) فال comparator هيوخرج 0 .. وهكذا ال input هيفضل يتقارن بكل comparator ويشوف هيطلع 1 ولا 0 .. وبعد كدة كل ال outputs اللي خرجت من ال comparators دي هتدخل على ال encoder يخرج ال digital output

من الكلام اللي احنا قلناه دة واضح ان ال flash ADC مافيهوش اي delay غير ال propagation delay بس في المقابل فيه مشاكل زي ال size مثلا اللي هيكبر جدا كل ما عدد ال bits يزيد وبالتالي power وال cost هيزيد

فلو جينا نقارن ال conversion time بتاع ال digital ramp وال flash ADC هتلاقى ان ال flash بيبقى ال delay بتاع بال micro seconds وال digital ramp بال Melliseconds

Interfacing Analog to Digital Converters

- ADC is treaded as an input device by the microprocessor.
- Microprocessor sends an initializing signal to the ADC to start the A-D data conversation process
 - Start of conversation (SOC) signal is a pulse of a specific duration
- The process of analog to digital conversion is a slow process
 - Microprocessor has to wait for the digital data till the conversion is over
- After the conversion is over, the ADC sends end of conversion (EOC) signal to inform the microprocessor that the conversion is over and the result is ready at the output buffer of the ADC
- The tasks of issuing an SOC pulse to ADC, reading EOC signal from the ADC and reading the digital output of the ADC are carried out either directly by the CPU or using 8255 I/O ports

Interfacing Analog to Digital Converters

- The time taken by the ADC from the active edge of SOC pulse till the active edge of EOC signal is called as the conversion delay of the ADC
- It may range any where from a few microseconds in case of fast ADC to even a few hundred milliseconds in case of slow ADCs
- The available ADC in the market use different conversion techniques for conversion of analog signal to digitals.
 - Successive approximation techniques and dual slope integration techniques are the most popular techniques used in the integrated ADC chip

General Algorithm for ADC Interfacing

1. Ensure the stability of analog input, applied to the ADC
 - Sample and hold circuit
 - Samples the analog signal and holds it constant for a specific time duration
 - Microprocessor may issue a hold signal to the sample and hold circuit
2. Issue start of conversion pulse to ADC
3. Read end of conversion signal to mark the end of conversion processes
4. Read digital data output of the ADC as equivalent digital output
 - If the applied input changes before the complete conversion process is over, the digital equivalent of the analog input calculated by the ADC may not be correct

[ADC0808/0809:](#)

الاسلايد اللي جاية دي الدكتور ماركزش فيها غير على اخر نقطة:


ADC 0808/0809

- 8-bit CMOS, successive approximation converters
 - One of the fast techniques for analog to digital conversion
 - Conversion delay is 100μs at a clock frequency of 640 KHz, which is quite low as compared to other converters
- There are unipolar analog to digital converters, i.e. they are able to convert only positive analog input voltage to their digital equivalent
- These chips do not contain any internal sample and hold circuit
- These converters do not need any external zero or full scale adjustments as they are already taken care of by internal circuits
- These converters internally have a 3:8 analog multiplexer so that at a time 8 different analog conversion by using address lines - ADD A, ADD B, ADD C
 - Using these address inputs, multichannel data acquisition system can be designed using a single ADC
 - The CPU may drive these lines using output port lines
 - In case of single input applications, these may be hardwired to select the proper input

من الآخر يعني احنا نقدر نستخدم كذا channel من ال ADC في نفس الوقت .. نخط مثلا heat sensor مع smoke detector مع LDR مع مش عارف ايه لحد ما نخط 8 حاجات مع بعض على ال ADC

ودة لأن ال ADC0808 دة فيه mux الاول بيختار كل مرة مين منهم اللي هيدخل على ال ADC عن طريق 3 control signals اسمهم ADD A, ADD B, ADD C

Block Diagram of ADC 0808 / 0809

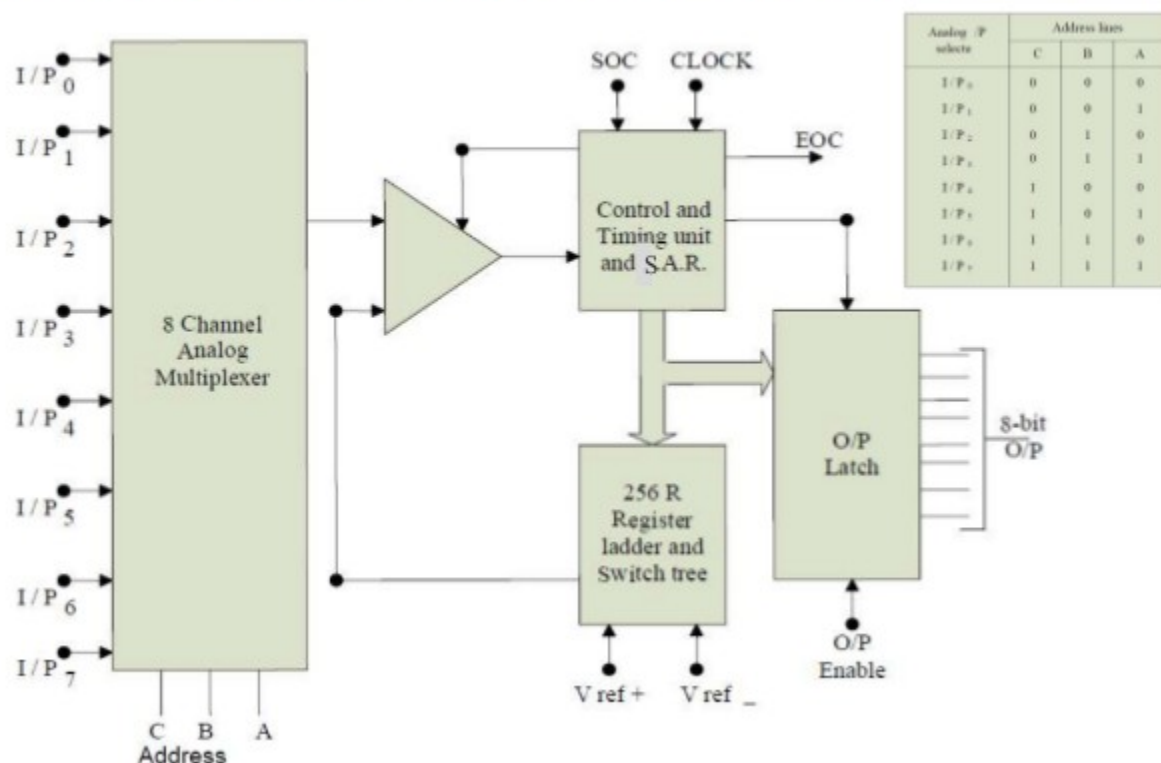

ال pin description يتابعه مايفرقش حاجة عن ال ADC's اللي فاتوا ماعدا حاجة واحدة:

ADC 0808 / 0809 Pin Description

- Vcc Supply pins +5V
- GND GND
- Vref+ Reference voltage positive +5 Volts maximum.
- Vref- Reference voltage negative 0Volts minimum.
- I/P0 –I/P7 Analog inputs
- ADD A,B,C Address lines for selecting analog inputs.
- O7 – O0 Digital 8-bit output with O7 MSB and O0 LSB
- SOC Start of conversion signal pin
- EOC End of conversion signal pin
- OE Output latch enable pin, if high enables output
- CLK Clock input for ADC

الحاجة الزيادة هنا عن اللي فاتوا هي ال OE .. ودي مالهاش لازمة اوي بس محطوطة كزيادة تأكيد إن مافيش حاجة هتخرج من ال output latch غير لو ال EOC & OE هم الاتنين ب 1

آخر example في المنهج بقى ♥♥

Example: Interfacing 0808 with 8086

- Interfacing ADC 0808 with 8086 using 8255 ports. Use port A of 8255 for transferring digital data output of ADC to the CPU and port C for control signals. Assume that an analog input is present at I/P2 of the ADC and a clock input of suitable frequency is available for ADC.

فيه حاجة ماتكلمناش فيها واحنا بنتكلم عن ال 8255 في اول المحاضرة .. ال IC دي ليها three ports .. Port A, B, C

port A, B output نقدر نخليهم كلهم input او كلهم output
بس port C هو الوحيد اللي ممكن نخلي النص الأولاني منه.. ال (lower part) بتاعه input والنص الثاني output

نرجع بقى لل example .. هو عايزنا نستخدم port A عشان ياخد الداتا من ال ADC لل CPU .. و port C لل control signal (بس خلي بالك هو ماكانش لازم يقول ان port C يبقى هو ال control عشان احنا عارفين ان هو الوحيد اللي ممكن يبقى شوية منه input وشوية output فمافيش غيره هو اللي ينفع لل control)


فيبقى اكد port B هو اللي هيدخل على ال address signals بتاعت ال ADC
واحنا عايزين ندخل i/p 2 على ال ADC يعني المفروض ال **address pins (A,B,C)** يبقىوا 010 ...
خلي بالك ABC دول ال address pins بتاعت ال ADC مش ال ports بتاعت 8255

• **Solution:** The analog input I/P2 is used and therefore address pins A,B,C should be 0,1,0 respectively to select I/P2. The OE and ALE pins are already kept at +5V to select the ADC and enable the outputs.

- 8255 Port C upper acts as the input port to receive the EOC signal while port C lower acts as the output port to send SOC to the ADC
- 8255 Port A acts as a 8-bit input data port to receive the digital data output from the ADC

وهيبقى دة ال block diagram بتاع ال interface :

Interfacing 0808 with 8086

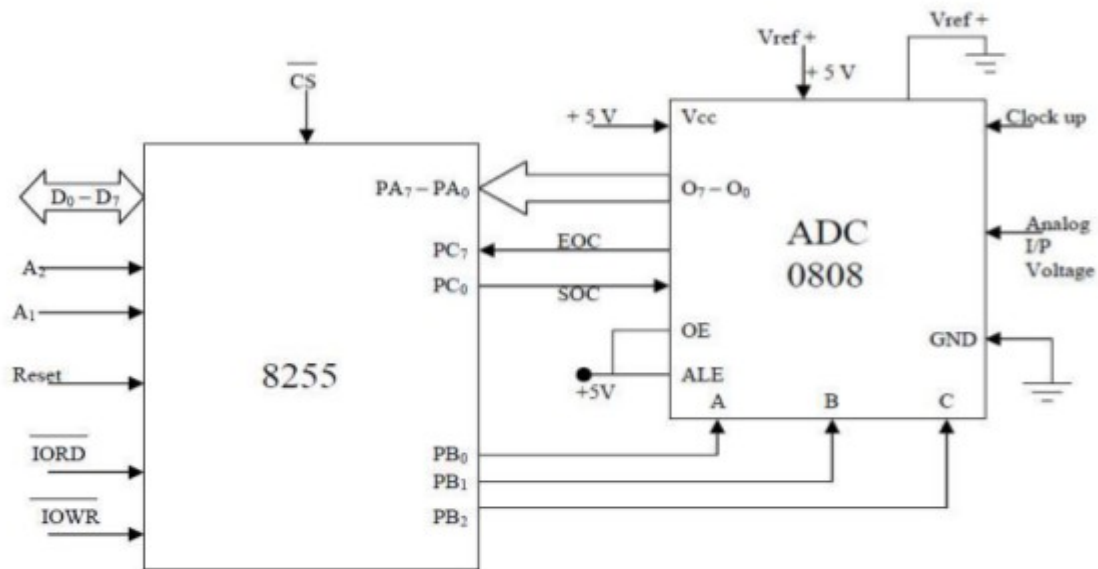

زي ماهو واضح وصلنا اللي خارج من ال ADC على ال port A واللي منه دخل على ال microprocessor و أخذنا اول three pins من ال port B ودخلناهم على ال address pins A,B,C

وأخذنا اول pin في ال port C اللي هي output وبقت هي ال SOC و اخر pin اللي هي input وبقت هي ال EOC والباقي مايهمناش

الكود بقى .. دة ال configuration اللي مالناش دعوة به وهيبقى given في الامتحان:

```
MOV AL, 98h ;initialise 8255 as
OUT CWR, AL ;discussed above.
```

عايزين ن select ال second input فهنخرج 02 على ال port B :

```
MOV AL, 02h ;Select I/P2 as analog
OUT Port B, AL ;input.
```

كدة ظبطنا الدنيا .. نبدأ conversion بقى ... اول حاجة محتاجين نعمل ال SOC، بيتعمل لما يحصل transition بين low -high – low

ففي الأول هنعط 00 على port C ونـ out .. بعد كدة هنعط 01 ونـ out وبعد كدة 00 ونـ out وبكدة ال SOC اتعملت :

```
MOV    AL, 00h           ;Give start of conversion
OUT     Port C, AL        ; pulse to the ADC
MOV     AL, 01h
OUT     Port C, AL
MOV     AL, 00h
OUT     Port C, AL
```

كدة ال ADC شغال فاحنا عايزين نقعد نـ check كل شوية على ال EOC عشان نعرف ال conversion هيخلص امتي .. طب هنعمل كدة ازاى؟؟

هنعمل loop نقعد نقرا فيها ال value بتاعت port C كل مرة ونشوف لو PC7 بقى ب 1 .. فبنعمل compare وطول ما ال compare بيطلع 0 يبقى احنا لسة في ال loop .. اول ما يبقى ب 1 يبقى خلاص ال conversion خلص ونقدر ناخد الداتا ... دي الفكرة اللي الدكتور قالها في المحاضرة

بس في السلايد هو عمل حاجة تانية .. عمل حاجة اسمها (RCR) rotate carry right ... عشان قيمة P_{c7} تتحط في ال carry .. خلي بالك P_{c7} دي هي ال LSB مش ال MSB وبعد كدة عمل JNC WAIT عشان يـ jump تاني على ال loop لو كان ال carry مش ب 0

```
WAIT: IN     AL, Port C    ;Check for EOC by
      RCR                      ; reading port C upper and
      JNC    WAIT         ;rotating through carry.
```

بس لو كان ب 0 يبقى خلاص كدة ال EOC حصل ونقدر نقرا ال value :

```
IN      AL, Port A         ;If EOC, read digital equivalent in AL
HLT                      ;Stop.
```

ودة الكود كله من غير التقطيع اللي حصل دة :

ADC Assembly Control Code


```

MOV    AL, 98h           ;initialise 8255 as
OUT    CWR, AL           ;discussed above.
MOV    AL, 02h           ;Select I/P2 as analog
OUT    Port B, AL        ;input.
MOV    AL, 00h           ;Give start of conversion
OUT    Port C, AL        ; pulse to the ADC
MOV    AL, 01h
OUT    Port C, AL
MOV    AL, 00h
OUT    Port C, AL
WAIT:  IN    AL, Port C   ;Check for EOC by
RCR                    ; reading port C upper and
JNC    WAIT              ;rotating through carry.
IN     AL, Port A        ;If EOC, read digital equivalent in AL
HLT                    ;Stop.

```

آخر slide دي الدكتور ماتكلمش عنها خالص بس شوفها برضه :

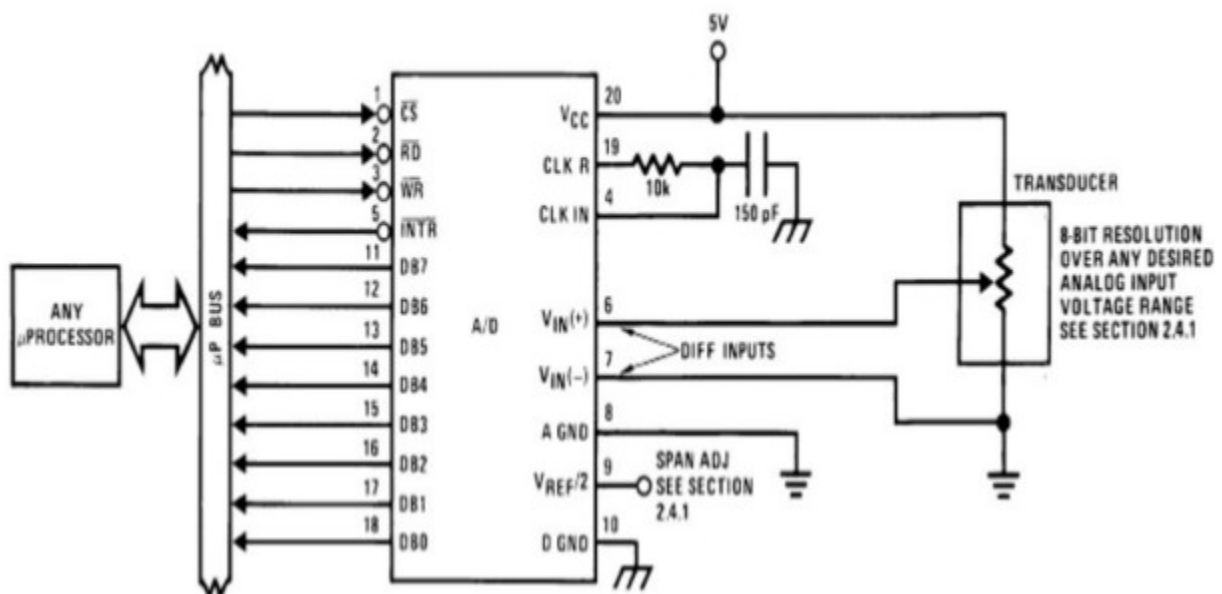ADC080x, 8-Bit Microprocessor Compatible A/D Converters interfacing



شوية كلام بقى عن الامتحان .. هيبقى فيه جزء MCQ
وجزء تاني عن رسمة معينة (زي الحاجات اللي قبل الميترم او USB او UART)
وسؤال كود زي اللي في المحاضرة دي (ممکن نكتبه من الاول خالص او يجيلنا مكتوب غلط واحنا نصلحه) ..
وممكن يبجي سؤال interface زي بتاع المحاضرة دي برضه

تم بحمد الله ^^